

Lez. 3 – Ottimizzazione di circuiti combinatori multilivello

Laboratorio di Architettura degli Elaboratori

Stefano Centomo

19-29 Novembre 2021

Esercizio 2 – Sottrattore binario


Descrivere in formato `blif` il circuito digitale che esegue la sottrazione di 2 numeri binari su 2 bit rappresentati in complemento a 2 con risultato ancora su 2 bit in complemento a 2. Il circuito corrispondente avrà quindi 4 ingressi e 2 uscite. Si parta scrivendo la tabella di verità per poi scrivere il file `.blif`.

Eseguire l'ottimizzazione con SIS. Visualizzare l'espressione booleana corrispondente al circuito prima e dopo l'ottimizzazione e fornire il grado di ottimizzazione confrontando il numero di letterali del circuito prima e dopo l'esecuzione del comando `full_simplify`.

Esercizio 2

a_1	a_0	b_1	b_0	s_1	s_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	-	-
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	-	-
0	1	1	1	-	-
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	-	-
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Esercizio 2

 

Inversione

b_1	b_0	c_1	c_0
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Somma_1

c_1	c_0	d_1	d_0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Esercizio 2

Inversione + Somma_1

b_1	b_0	c_1	c_0	d_1	d_0
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1

$b_{\{10\}}$		$d_{\{10\}}$
0	\rightarrow	0
1	\rightarrow	-1
-2	\rightarrow	-2
-1	\rightarrow	1

Esercizio 2

Somma

a_1	a_0	d_1	d_0	s_1	s_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

Esercizio 2

a_1	a_0	b_1	b_0	Diff		Sum	
				s_1	s_0	s_1	s_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	-	-	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	-	-	1	1
0	1	1	1	-	-	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	-	-	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

La minimizzazione multi-livello consente al progettista di bilanciare area e ritardo di un circuito con un maggior grado di libertà rispetto alla minimizzazione a 2 livelli.

Tuttavia, non esistono tecniche esatte efficienti che portino alla realizzazione di configurazioni ottime usando la minimizzazione multi-livello; pertanto si ricorre a tecniche euristiche che garantiscono buone soluzioni in tempi di calcolo ragionevoli.

Si consideri che il circuito viene rappresentato come un insieme di nodi interconnessi tra loro, e che **ad ogni nodo corrisponde una funzione booleana a una sola uscita**.

sweep eliminazione dei nodi con un'unica linea di ingresso e di nodi con valore costante

eliminate eliminazione di un nodo interno alla rete. Si consideri che il nodo N rappresenti la funzione $y = (a + b) * c$, l'eliminazione di N prevede la sostituzione della variabile y in tutti i nodi che la utilizzano con l'espressione booleana $(a + b) * c$

resub sostituzione di un nodo interno con un'insieme di nodi la cui funzionalità sia equivalente a quella del nodo sostituito. L'operazione viene effettuata per diminuire la complessità di un nodo

- extract** estrazione di una sottoespressione comune a più nodi che viene rappresentata con un nuovo nodo
- simplify** riduzione della complessità di ogni singolo nodo con algoritmo di Quine-McCluskey

Elimina nodi con un'unica linea di ingresso (k) e nodi con valore costante (x , dopo aver eliminato k).

- **Nodi iniziali:**

$k = 1;$

$x = f*k;$

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d;$

$m = b*c + i + x;$

- **Post sweep:**

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d$

$m = b*c + i + f;$

ESECUZIONE PASSO PASSO:

① Nodi Iniziali:

$k = 1;$

$x = f*k;$

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d;$

$m = b*c + i + x;$

② Eliminazione nodo k perchè costante:

$x = f;$

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d;$

$m = b*c + i + x;$

③ Eliminazione del nodo x perchè con una sola linea di ingresso:

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d;$

$m = b*c + i + x;$

④ Sostituzione di x con f, visto che x non esiste più:

$f = !a*b*e + a*!c*d + c*d;$

$m = b*c + i + f;$

Estrazione di sottoespressioni comuni a più nodi ($b*c$) e creazione di un nuovo nodo ($[8]$).

- **Nodi iniziali:**

$z = b*c*!g + a*g + a*e;$

$m = b*c + i + x;$

- **Post fx:**

$z = !g*[8] + a*g + a*e;$

$m = [8] + i + x;$

$[8] = b*c;$

Eliminazione (eliminate)

Elimina un nodo (h) sostituendo la sua espressione in tutti gli altri nodi (i)

- **Nodi iniziali:**

$$g = a * !c * d + a * b * c + d * e;$$

$$h = a * e + c * d + a * b;$$

$$i = !h + g;$$

- **Post eliminate:**

$$g = a * !c * d + a * b * c + d * e;$$

$$i = !b * !d * !e + !b * !c * !e + !a * !d + !a * !c + g;$$

ESECUZIONE PASSO PASSO:

1 Nodi Iniziali:

$$g = a * !c * d + a * b * c + d * e;$$

$$h = a * e + c * d + a * b;$$

$$i = !h + g;$$

2 Sostituzione in i di h:

$$i = !(a * e + c * d + a * b) + g;$$

3 Espansione not:

$$i = (!a + !e) * (!c + !d) * (!a + !b) + g;$$

4 Rifattorizzazione::

$$i = (!a * !c + !a * !d + !c * !e + !d * !e) * (!a + !b) + g;$$

5 Ottengo:

$$i = !a * !c + !a * !d + !a * !c * !e + !a * !d * !e + !a * !b * !c + \\ !a * !b * !d + !b * !c * !e + !b * !d * !e + g;$$

6 Tengo solo i minimi:

$$i = !a * !c + !a * !d + !b * !c * !e + !b * !d * !e + g;$$

Esercizio 1

Eseguire la minimizzazione multilivello usando lo script `script.rugged` su tutti i circuiti realizzati durante la scorsa esercitazione.
Quale dei 4 dispositivi viene maggiormente ottimizzato?

Esercizio 2

Descrivere nel formato .blif il circuito rappresentato dalla funzione booleana $(x, v, w, z) = f(a, b, c, d, e)$ descritta dai seguenti nodi:

$f = \bar{a} b e + c d + a \bar{c} d$	$l = a g + b c \bar{g} + a e$	$x = f$
$g = d e + a b c + a \bar{c} d$	$m = f + i + b c$	$v = o$
$h = a e + c d + a b$	$n = l + a \bar{i}$	$w = n$
$i = g + \bar{h}$	$o = m + a + \bar{b} e$	$z = l$

Eseguire la minimizzazione multi-livello in due modi:

- usando lo script `script.rugged`
- usando una sequenza greedy in modo da migliorare ulteriormente il risultato ottenuto con lo `script.rugged`, distinguendo l'ottimizzazione per area o ritardo

```
sweep; eliminate -1  
simplify -m nocomp  
eliminate -1
```

```
sweep; eliminate 5  
simplify -m nocomp  
resub -a
```

```
fx  
resub -a; sweep
```

```
eliminate -1; sweep  
full_simplify -m nocomp
```